



Ηλεκτρικά Κυκλώματα I

Επαναληπτική εξέταση (ΗΛΓ)

Θέμα 1

Το ρεύμα $i(t)$ ενός πυκνωτή αυξάνεται γραμμικά από τα 0 στα 40 mA σε χρόνο 10 s ενώ παραμένει σταθερό (στα 40 mA) για επιπλέον χρόνο 10 s. Ο πυκνωτής έχει χωρητικότητα $C = 1000 \mu F$ και όταν ξεκινάει το φαινόμενο είναι υπό μηδενική τάση.

Η τάση του πυκνωτή, τη χρονική στιγμή $t_1 = 5$ s, είναι $v_1 = 100$ V. $(\Lambda = -1,0)$

Η τάση του πυκνωτή, τη χρονική στιγμή $t_1 = 5$ s, είναι $v_1 = 50$ V. $(\Sigma = +0,5)$

Η ισχύς του πυκνωτή, τη χρονική στιγμή $t_1 = 5$ s, είναι $p_1 = 1$ W. $(\Sigma = +0,5)$

Θέμα 2

Το ρεύμα $i(t)$ ενός πηνίου αυξάνεται γραμμικά από τα 0 στα 20 A σε χρόνο 5 s ενώ παραμένει σταθερό (στα 20 A) για επιπλέον χρόνο 5 s. Το πηνίο έχει αυτεπαγωγή $L = 0,1$ H.

Η τάση του πηνίου, για $0 < t < 5$ s, είναι 0,4 V ενώ, για $5s < t < 10$ s είναι 0 V. $(\Sigma = +0,5)$

Η ισχύς του πηνίου, τη χρονική στιγμή $t_2 = 10$ s, είναι $p_2 = 0$ W. $(\Sigma = +0,5)$

Αν το ρεύμα $i(t)$ και η χρονική διάρκεια του φαινομένου διπλασιαστούν (και η αυτεπαγωγή παραμείνει στην ίδια τιμή) η τάση του πηνίου θα τετραπλασιαστεί. $(\Lambda = -1,0)$

Θέμα 3

Τέσσερις (4) πυκνωτές με χωρητικότητες C , $C/3$, $C/6$ και $C/9$ συνδέονται σε σειρά.

Αν $C = 190 \mu F$, η ολική χωρητικότητα είναι $C_{ολ} = 10 \mu F$. $(\Sigma = +0,5)$

Αν η τιμή της C διπλασιαστεί, η ολική χωρητικότητα $C_{ολ}$ θα τετραπλασιαστεί. $(\Lambda = -1,0)$

Αν η τιμή της C διπλασιαστεί, το συνολικό φορτίο της συνδεσμολογίας $q_{ολ}$ (υπό την ίδια τάση) θα διπλασιαστεί. $(\Sigma = +0,5)$

Θέμα 4

Πηνίο με αυτεπαγωγή $L = 0,2$ H διαρρέεται από ρεύμα $i(t) = 5e^{-t}$ (A).

Τη χρονική στιγμή $t = 0+$ (αμέσως μόλις ξεκινάει το φαινόμενο) η τάση του πηνίου είναι $v = -1$ V και η ισχύς $p = 5$ W. $(\Lambda = -1,0)$

Τη χρονική στιγμή $t = 0+$ (αμέσως μόλις ξεκινάει το φαινόμενο), η τάση του πηνίου είναι $v = -1$ V και η ισχύς $p = -5$ W. $(\Sigma = +0,5)$

Ασυμπτωτικά ($t \rightarrow \infty$), η ισχύς του πηνίου είναι $p = 0$. $(\Sigma = +0,5)$

Θέμα 5

Στο κύκλωμα με τους δύο (2) βρόχους και τις τρεις (3) πηγές τάσης, είναι:

$i_a = 1,5$ A, $i_b = 1$ A, $i_c = 0,5$ A. $(\Sigma = +0,5)$

$i_a = 2,5$ A, $i_b = 1$ A, $i_c = 1,5$ A. $(\Lambda = -1,0)$

Αν η τιμή των πηγών και των αντιστάσεων διπλασιαστεί, τα ρεύματα i_a , i_b , i_c θα παραμείνουν αμετάβλητα. $(\Sigma = +0,5)$

Θέμα 6

Να σημειωθούν οι ορθές προτάσεις:

Αντίσταση $R = 2 \Omega$ που βρίσκεται υπό συνεχή τάση $v = 6$ V καταναλώνει ισχύ $P = 18$ W. $(\Sigma = +0,5)$

Αντίσταση $R = 2 \Omega$ που διαρρέεται από συνεχές ρεύμα $i = 2$ A καταναλώνει ισχύ $P = 2$ W. $(\Lambda = -1,0)$

Όταν η τάση και η αντίσταση διπλασιάζονται, η καταναλισκόμενη ισχύς διπλασιάζεται. $(\Sigma = +0,5)$

Θέμα 7

Στο κύκλωμα με την αντίσταση φορτίου R_L , για τα άκρα A και B του φορτίου (όπου v_{TH} , R_{TH} η τάση και η αντίσταση Thevenin, i_N , R_N , το ρεύμα και η αντίσταση Norton) ισχύει:

$$v_{TH} = 24 \text{ V}, R_{TH} = 3 \Omega, i_N = 8 \text{ A}, R_N = 3 \Omega. \quad (\Sigma = +0,5)$$

$$v_{TH} = 24 \text{ V}, R_{TH} = 4 \Omega, i_N = 6 \text{ A}, R_N = 4 \Omega. \quad (\Lambda = -1,0)$$

Αν οι αντιστάσεις του κυκλώματος διπλασιαστούν, η τιμή της v_{TH} δεν θα μεταβληθεί. $(\Sigma = +0,5)$

Θέμα 8

Πηγή ρεύματος i_s με εσωτερική αντίσταση R_s συνδέεται, παράλληλα, με αντίσταση φορτίου R_L που αποτελείται από δύο ίσες αντιστάσεις R και R (σε σειρά).

$$\text{Για μέγιστη μεταφορά ισχύος από την πηγή στο φορτίο, θα πρέπει } R = R_s/2. \quad (\Sigma = +0,5)$$

$$\text{Για μέγιστη μεταφορά ρεύματος από την πηγή στο φορτίο, θα πρέπει } R_s > 0. \quad (\Lambda = -1,0)$$

$$\text{Όταν } R = 2R_s, \text{ το ρεύμα δια μέσου των αντιστάσεων R είναι } i_R = 0,2 \cdot i_s. \quad (\Sigma = +0,5)$$

Θέμα 9

Πηγή με τάση v_s και εσωτερική αντίσταση R_s συνδέεται με φορτίο που αποτελείται από δύο παράλληλες αντιστάσεις που κάθε μία είναι ίση με R.

$$\text{Για μέγιστη μεταφορά ισχύος από την πηγή στο φορτίο, θα πρέπει } R = R_s/2. \quad (\Lambda = -1,0)$$

$$\text{Για μέγιστη μεταφορά ρεύματος από την πηγή στο φορτίο, θα πρέπει } R = 2R_s. \quad (\Sigma = +0,5)$$

$$\text{Όταν } R = 2R_s, \text{ η τάση σε κάθε αντίσταση R είναι } v_R = v_s/2. \quad (\Sigma = +0,5)$$

Θέμα 10

Πηγή με σταθερή τάση v τροφοδοτεί αντίσταση $R = 2 \text{ k}\Omega$ και πυκνωτή με χωρητικότητα $C = 500 \mu\text{F}$ σε σειρά. Ο πυκνωτής, αρχικά, είναι αφόρτιστος.

$$\text{Ασυμπτωτικά (t -> άπειρο) το ρεύμα του πυκνωτή είναι } i_c = 0. \quad (\Sigma = +0,5)$$

$$\text{Ο χρόνος που απαιτείται για την αύξηση της τάσης του πυκνωτή από } 0,25 \cdot v \text{ έως } 0,90 \cdot v \text{ είναι } \tau = 2\text{s}. \text{ Να θεωρηθεί } \ln(7,5) = 2. \quad (\Sigma = +0,5)$$

$$\text{Η ισχύς του πυκνωτή λαμβάνει τη μέγιστη τιμή της για } t -> \infty. \quad (\Lambda = -1,0)$$

