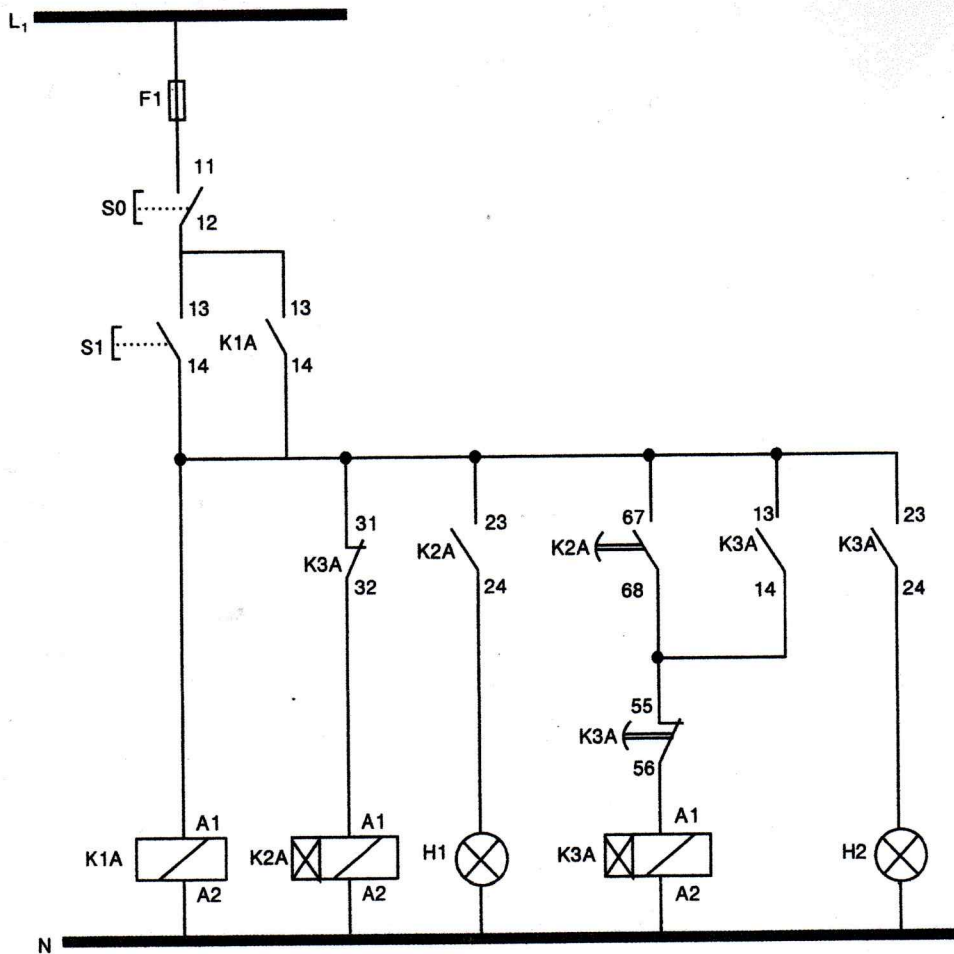


Π.4.5 Κύκλωμα συμπληρωματικών παλμοσειρών

Ηλεκτρικό κύκλωμα



Σχήμα 21: Κύκλωμα συμπληρωματικών παλμοσειρών

Εργασία

1. Συνδεσμολογήστε και τροφοδοτήστε το κύκλωμα του Σχ. 21
2. Πιέστε το μπουτόν S_1 και παρατηρήστε τη λειτουργία του κυκλώματος.
3. Ρυθμίστε τα χρονικά έτσι ώστε η λυχνία H_1 να είναι ON για 1 sec και η λυχνία H_2 για 2 sec.
4. Σχεδιάστε τα χρονοδιαγράμματα λειτουργίας των ρελέ και των λυχνιών H_1 και H_2 .
5. Γράψτε και σχεδιάστε πιθανές εφαρμογές.