

Άσκηση

Καθοδηγούμενη Διερευνητική (Ανακαλυπτική)

Δημιουργία φύλλου εργασίας

- Θέμα: **Συνδεσμολογία αντιστατών (αντιστάσεων)** (Ενότητα 2.5 - [Φυσική Β' Λυκείου Γενικής Παιδείας](#))

- Τι πρέπει να κάνετε:

Να δημιουργήσετε ένα **“φύλλο εργασίας”** για τους μαθητές σας **ώστε να φτάσουν από μόνοι τους στο συμπέρασμα** για τις τιμές των:

- $R_{ολικό}$
- $V_{ολικό}$
- $I_{ολικό}$

αν η συνδεσμολογία είναι σε σειρά.

- Προσομοίωση που θα χρησιμοποιήσετε: <https://phet.colorado.edu/el/simulations/circuit-construction-kit-dc>