

4-2. Αρχή της Επαλληλίας (ή Υπέρθεσης)

Είναι ίσως η σπουδαιότερη αρχή που διέπει τη λειτουργία των γραμμικών ηλεκτρικών κυκλωμάτων και γενικά των γραμμικών συστημάτων.


Για τα γραμμικά ωμικά κυκλώματα η αρχή της επαλληλίας διατυπώνεται ως εξής:

α) Εάν το κύκλωμα περιέχει μόνο ανεξάρτητες πηγές


- Σ' ένα γραμμικό ωμικό κύκλωμα το οποίο διεγείρεται από n ανεξάρτητες πηγές (τάσης, ρεύματος), η τάση ή το ρεύμα ενός κλάδου ισούται με το άθροισμα των n επιμέρους τάσεων ή ρευμάτων που προκύπτουν όταν κάθε πηγή ενεργήσει μόνη της στο κύκλωμα.

Αυτό σημαίνει ότι, κάθε φορά μία πηγή είναι ενεργός ενώ οι υπόλοιπες μηδενοποιούνται, δηλαδή, οι πηγές τάσης βραχυκυκλώνονται και οι πηγές ρεύματος ανοικτοκυκλώνονται.

Σχηματικά η αρχή της επαλληλίας έχει ως εξής:

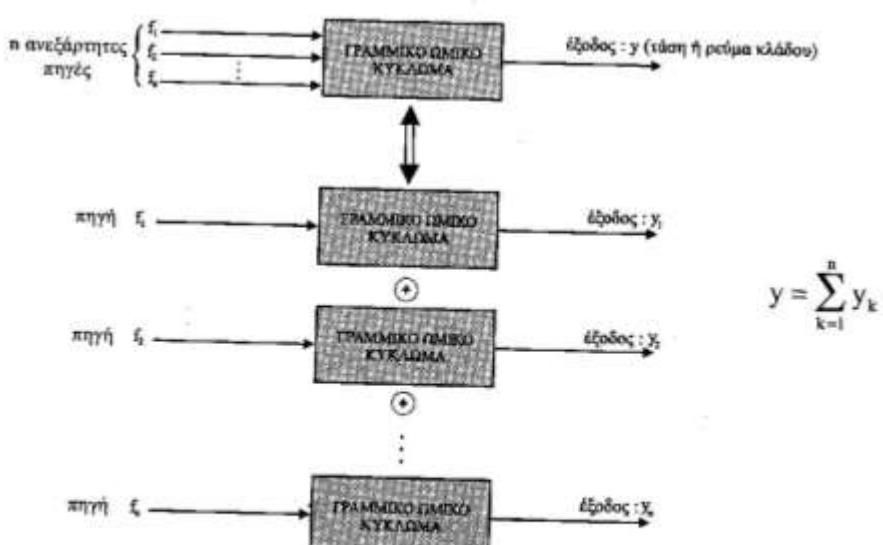

Σχήμα 4.1. Αρχή της Επαλληλίας

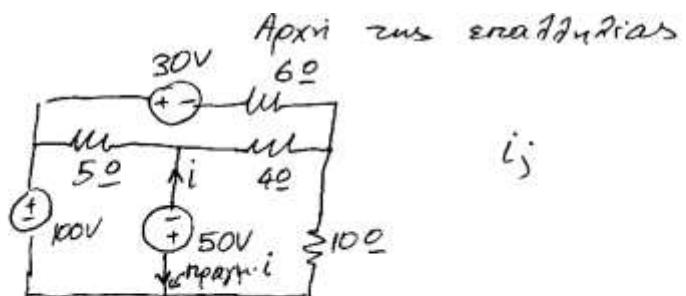

(1)

$$\begin{bmatrix} 5 & 0 & -5 \\ 0 & 14 & -4 \\ -5 & -4 & 15 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} i_1 &= 31,29 \\ i_2 &= 3,22 \\ i_3 &= 11,29 \end{aligned} \quad i' = i_2 - i_1 = -28,064$$

(2)

$$\begin{bmatrix} 5 & 0 & -5 \\ 0 & 14 & -4 \\ -5 & -4 & 15 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 50 \\ -50 \\ 0 \end{bmatrix}$$


$$\begin{aligned} i_1 &= 14,03A \\ i_2 &= +2,42A \\ i_3 &= 4,09A \end{aligned} \quad i'' = i_2 - i_1 = -16,45A$$

(3)

$$\begin{bmatrix} 5 & 0 & -5 \\ 0 & 14 & -4 \\ -5 & -4 & 15 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -30 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} i_1 &= -3,39 \\ i_2 &= -0,97 \\ i''' &= i_2 - i_1 = 2,42A \end{aligned} \quad i = i' + i'' + i''' = -42,084A$$

n_x 2:

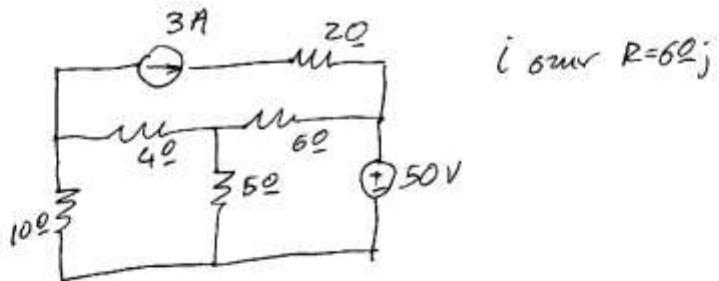

1.

$$i' = \frac{50V}{(14+5)\Omega} = 11.16A$$

$$14/5 = \frac{14 \cdot 5}{14+5} = \frac{70}{19} = 3.68 \Omega$$

2.

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 10 & -5 & -4 \\ -5 & 11 & -6 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$i_1 = 1.14A$$

$$i_2 = 0.326A$$

$$i'' = i_3 - i_2 = 0.814A$$

$$i = i' + i'' = 12.414A$$


$$3A = i_3 = 0i_1 + 0i_2 + 1i_3 = [0 \ 0 \ 1][i_1 \ i_2 \ i_3]'$$

Αρχι των εργασιών

Εάν οι κυκλώσεις περιέχει αντίσταση ή εξοπλήσεις


μηνύσεις
Δεν μπορεί να λειτουργεί η μηνύση

Π.Χ.

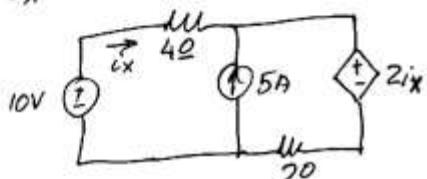

Πρώτο το πείρα σαν
αριθμόν 20

1. Εργάζαντας μηνύση 10 V

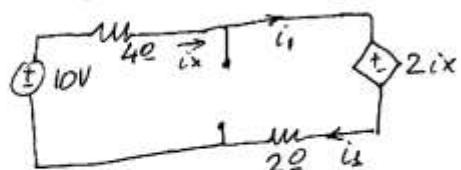

$$-10V + i_1 \cdot 4 + 2i_x + 2i_2 = 0 \quad \text{and} \quad i_x = i_1 \quad \Rightarrow \quad i_1 = \frac{5}{4} A = i_{20}'$$

2. Εργάζαντας μηνύση 5A

$$\begin{array}{c} \text{Circuit diagram with 5A current source at the top left, 4Ω resistor in series, and 2Ω resistor in parallel.} \\ \left[\begin{array}{cc|c} & & \\ & & \\ \hline 4 & 0 & i_1 \\ 0 & 2 & i_2 \end{array} \right] \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_x \\ -2i_x - V_x \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & i_1 \\ 4 & 2 & i_2 \end{array} \right] \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -2i_x \end{bmatrix} \Rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & i_1 \\ 6 & 2 & i_2 \end{array} \right] \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$5A = i_2 - i_1 = -5i_1 + i_2$$

$$i_{20}'' = i_2 = \frac{\begin{vmatrix} -1 & 5 \\ 6 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 6 & 2 \end{vmatrix}} = \frac{-30}{-2-6} = \frac{30}{8} = \frac{15}{4} A$$

$$i_{20} = i_{20}' + i_{20}'' = \frac{5}{4} A + \frac{15}{4} A = \frac{20}{4} A = 5 A$$



4-3. Θεώρημα Thevenin και Norton

Είναι από τα σπουδαιότερα θεωρήματα των ηλεκτρικών κυκλωμάτων, κυρίως όταν ενδιαφερόμαστε για ένα συγκεκριμένο μέρος του κυκλώματος ή όταν εξετάζουμε προβλήματα προσαρμογής (για μέγιστη μεταφορά ισχύος).

Για τα γραμμικά ωμικά κυκλώματα το θεώρημα Thevenin και Norton διατυπώνεται ως εξής:


□ Δοθέντος ενός γραμμικού ωμικού κυκλώματος και δύο ανοικτών ακροδεκτών Α και Β, μπορεί να αντικατασταθεί το κύκλωμα αυτό από μια ανεξάρτητη πηγή τάσης σε σειρά με μία αντίσταση (θεώρημα Thevenin) ή από μια ανεξάρτητη πηγή ρεύματος παράλληλη με την ίδια αντίσταση (θεώρημα Norton).

Σχηματικά το θεώρημα Thevenin και Norton έχει ως εξής:

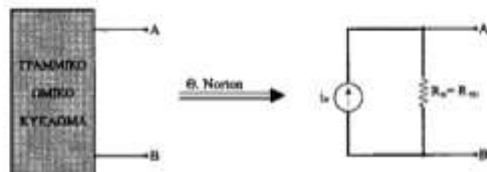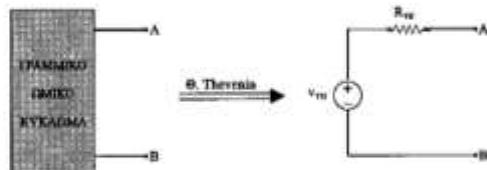

Σχήμα 4.2. Θεώρημα Thevenin και Norton

DEOPHMA THEVENIN - NORTON

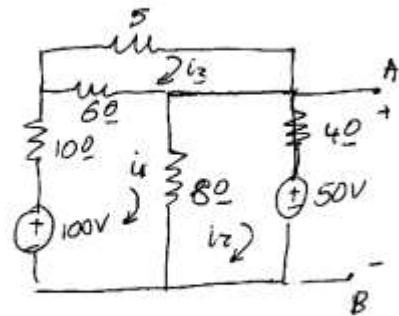


$$V_{TH} = i_{AB} \cdot 4\Omega + 50V = 44,828$$

$$\begin{bmatrix} 24 & -8 & -6 \\ -8 & 12 & 0 \\ -6 & 0 & 11 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 \\ -50 \\ 0 \end{bmatrix}$$


$$i_1 = 1,28 \quad i_2 = i_{AB} = i_2 = -1,28$$

$$i_3 =$$

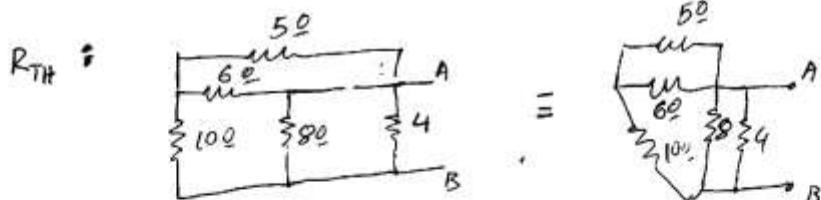


$$(5/11)\Omega = \frac{30}{11}\Omega$$
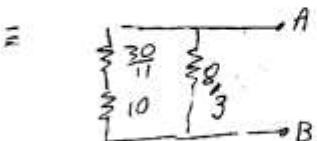
$$(8/14)\Omega = \frac{32}{12} = \frac{8}{3}\Omega$$





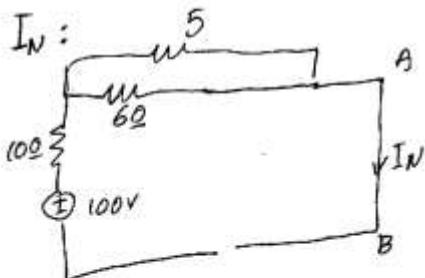
$$R_{TH} = (10 + 30/11) // \frac{8}{3} = \frac{\frac{8}{3} \left(\frac{140}{11} \right)}{10 + 30/10 + \frac{8}{3}} = 2,204\Omega$$



$$I_N = \frac{100V}{R_{AB}} = 36,67A$$
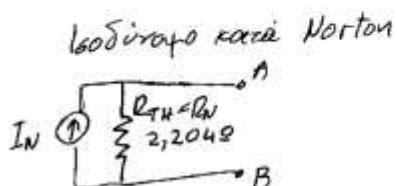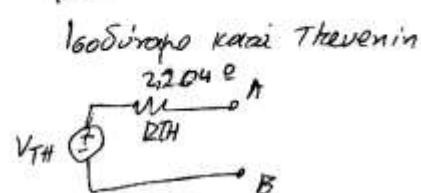
$$R_{AB} = (5/11 + 10)\Omega = 12,72\Omega$$



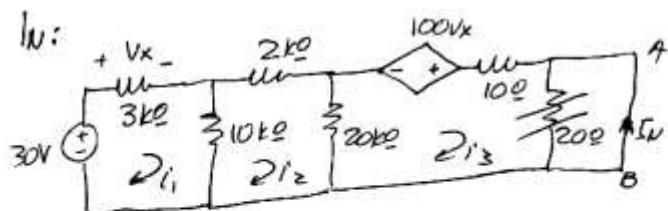



$$10^3 \begin{bmatrix} 13 & -10 & 0 \\ -10 & 32 & -20 \\ 0 & -20 & 30 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30 \\ 0 \\ 100Vx \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30 \\ 0 \\ 100 \cdot 3 \cdot i_1 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$10^3 \begin{bmatrix} 13 & -10 & 0 \\ -10 & 32 & -20 \\ 300 & -20 & 30 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow i_3 = 10^{-3} \cdot 3,28 = -I_N \\ I_N = -i_3 = 5,28 \cdot 10^{-3} A$$

$$R_{TH} = R_N = \frac{V_{TH}}{I_N} = \frac{119 V}{5,28 \cdot 10^{-3} A} = 22,53 \Omega$$

1000 Ohm Theorem

1000 Ohm Norton

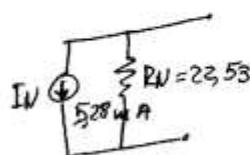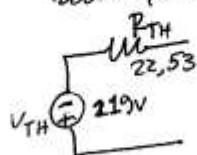


Παραγράφον

$$I_N = \frac{V_{TH}}{R_{TH}} \quad !!$$

Αν το κινητήρα περιέχει ανεξάρτητες λ' εξαρτήσεις πηγών :

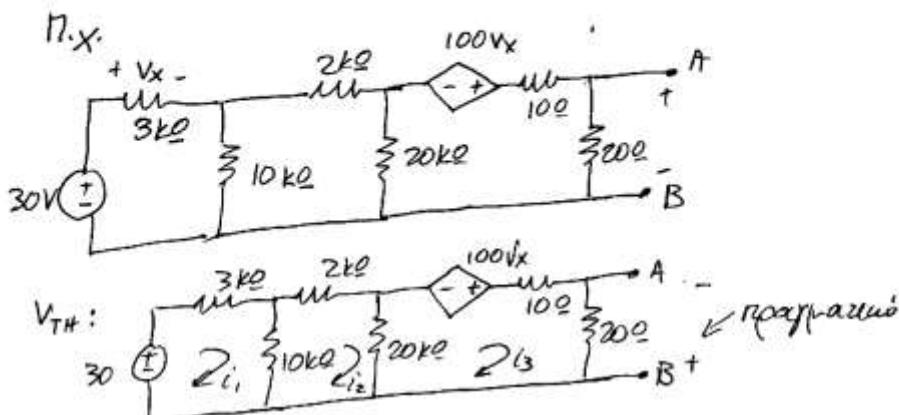- Υπολογίζουμε V_{TH}
- Υπολογίζουμε I_N
- $R_{TH} = R_N = \frac{V_{TH}}{I_N}$



$$10^3 \begin{bmatrix} 13 & -10 & 0 \\ -10 & 32 & -20 \\ 0 & -20 & 50 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30 \\ 0 \\ 10Vx \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30 \\ 0 \\ 100 \cdot 3i_1 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$10^3 \begin{bmatrix} 13 & -10 & 0 \\ -10 & 32 & -20 \\ 300 & -20 & 50 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad i_3 = -5,95 \cdot 10^{-3} A$$

$$V_{TH} = i_3 \cdot 20k\Omega = 119 V$$